Step Academy official



Model Town Grw PH: 03016652757

CLASS: 9th [New Books] **TOTAL MARKS: 25** Computer STUDENT NAME: PAPER CODE: 38139 **TIME: 40** Paper Date: 2025-12-03 Q1. Choose the correct answer. 5X1=5 جارمكنه وابات ميس سدرست يدائر فكأنس 1. ADC کس کامخففہے؟ 1. What does ADC stand for? (C) اینالوگ ٹو ڈیجیٹل کنورٹر (A) اینالوگ ڈبل کنورٹر (**D)** ان میں کوئی نہیں None (B) آڏيو ڏيڻا کنورڻر Analog to Digital Converter Audio Data Converter Analog dual converter 2. اے ڈی سی میں اینالوگ سگنلز کس میں تیدیل ہوتے ہیں: 2. In ADC, analog signals are converter to: (C) وْ يَجِينُل سَكُنل (D)Digital signals) گرافس (A) ميوزك Music Sound Telt (B) 3. بولين ايكسيريش 0=0. A كامتر ادف ب: 3. What is the dual of the Boolean expression A.0=0? A+0=A (B) A+1=1 (A) A.0=0 (**D**) A.1=A (C)4. Which logic gate outputs true only if both inputs are true? کون سالا جک گیٹ صرف اس صورت میں درست جواب دیتاہے جب دونوں ان پیٹ درست ہوں؟ XORgate XOR گيٺ (C) AND gate AND گيٺ (B) (**D**) گيٺ NOTgate NOT (A) گيٺ ORgate **OR** 5. بائنرى نمبر 1101 كاديسمل كياہے؟ **5.** What is the decimal equivalent of the binary number 1101? 14 (D) 13 **(C)** 12 **(B)** 11 (A) Write short answers of the following questions. 5X2=10 مندر جذیل والات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ Q2. 1. DAC سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 1. What do you mean by DAC? 2. NAND گيٺ کياہے؟ يہ كيے كام كرتاہے؟ 2. What is NAND gate? How does it work? 3. شاختی قانون (IdentityLaw) کیاہے؟ 3. What is identity law? 4. فل ایڈور سرکٹ کیاہے؟ 4. What is full-adder circuit? 5. بولین فنکشن کی وضاحت کریں اور ایک مثال دیں۔ **5.** Define a Boolean function and give an example.

2X5=10

مندرجذ بل والات کے تفصیلاً وا بات تحریرکریں۔

Write detailed answers of the following questions.

Q3.

Compare and contrast half-adders and full-adders, including their truth tables, Boolean expression, and circuit diagram.

2. How do Karnaugh maps simplify Boolean expression? Provide a detailed example with steps. .2

